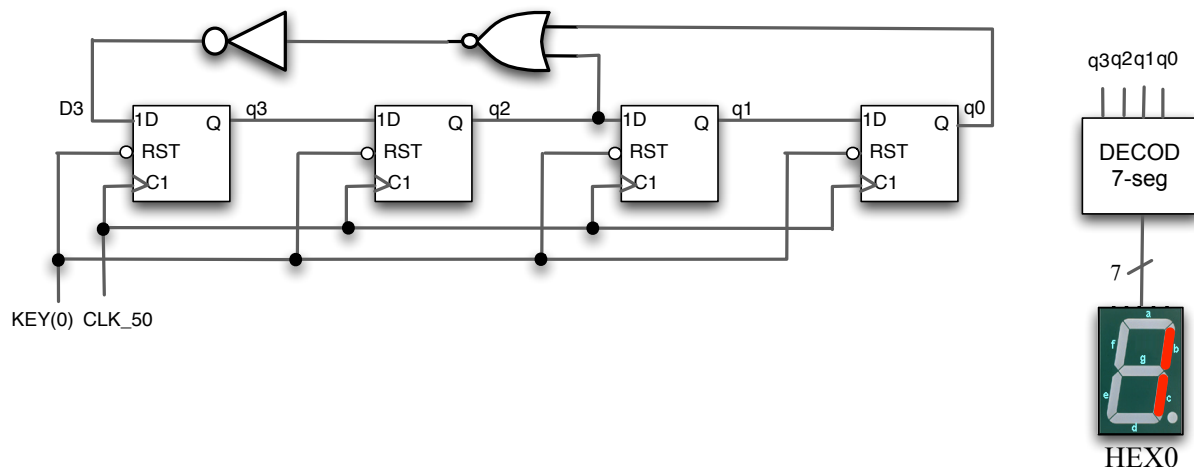


# Preparação para Mini-testes 7b

1.- Qual será a sequência mostrada no display uma vez pressionado KEY(0) e um estado inicial  $q_3q_2q_1q_0 = "0000"$ ?



2.- Supondo 10-bits de entradas primarias, 10-bits de saídas primarias e um FSM de 5 estados. Qual será o número total de bits nas entradas e saídas do circuito combinacional se escolhermos codificação binária?

